Capítulo 14 · Proyecto de potencia: MOSFET, PWM, relés y flyback

Conceptos clave

Dimensiona el transistor para tensión, corriente y disipación. En cargas inductivas de corriente continua se necesita una trayectoria de descarga adecuada.

